

Devoir 3

Question 1

Le circuit ci-dessous consiste en deux parties séparées par deux terminaisons ayant une tension v entre elles (voir pointillés). Considérons la partie à gauche : sa tension de circuit ouvert est $v_{oc} = 8 \text{ V}$ et son courant de court-circuit est $i_{sc} = 2 \text{ A}$.


a) Déterminer la valeur de la source de tension v_s et de la résistance R_2 .

Avec la tension en circuit ouvert, le courant dans R_2 est nul :

$$v_{oc} = 4i_a$$


$$8i_a + 4i_a - V_s = 0 \Rightarrow V_s = 12i_a = 3(4i_a) = 3(v_{oc}) = 24 \text{ V} \quad \checkmark$$

Pour le circuit ci-contre, la LKT donne

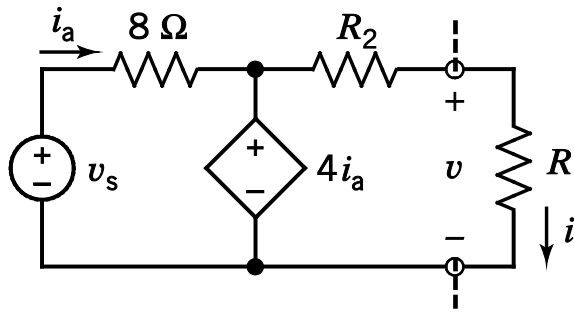

$$8i_a + 4i_a - 24 = 0 \Rightarrow i_a = 2 \text{ A}$$
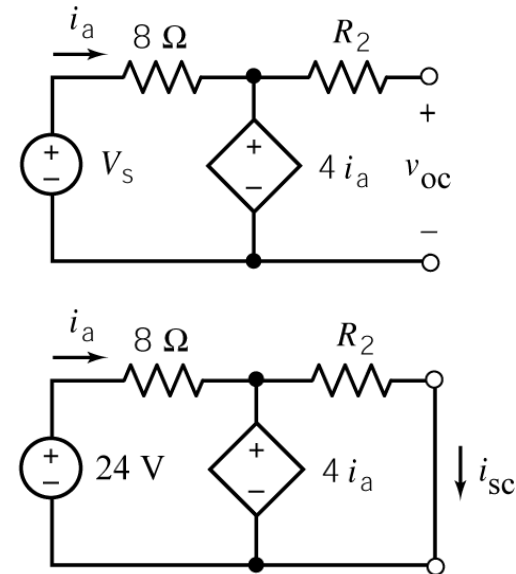
$$4i_a = R_2 i_{sc} \Rightarrow 4(2) = R_2(2) \Rightarrow R_2 = 4 \Omega \quad \checkmark$$



- b) Déterminer la résistance R qui maximise la puissance qui lui est délivrée. Calculer cette puissance.


La puissance délivrée à la résistance est maximale si $R = R_t$:

$$R = R_t = \frac{v_{oc}}{i_{sc}} = \frac{8}{2} = 4 \, \Omega$$



ce qui donne




$$p_{\max} = \frac{v_{oc}^2}{4 R_t} = \frac{8^2}{4(4)} = 4 \, \text{W}$$

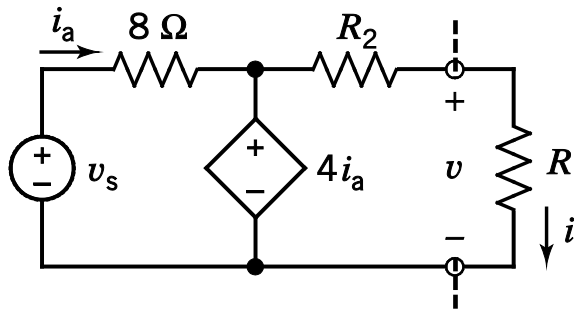

Question 2

Utiliser la transformation de source pour calculer le courant i_a dans le circuit ci-dessous.

$$-12 - 6i_a + 24 - 3i_a - 3 = 0 \Rightarrow i_a = 1 \text{ A}$$

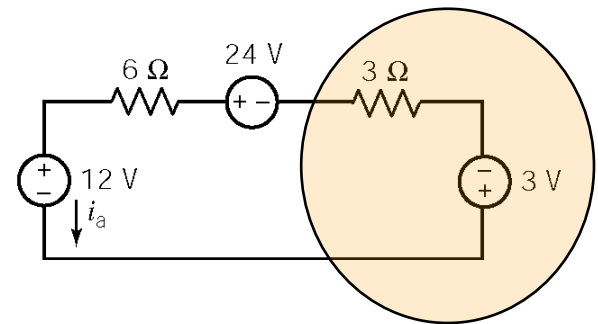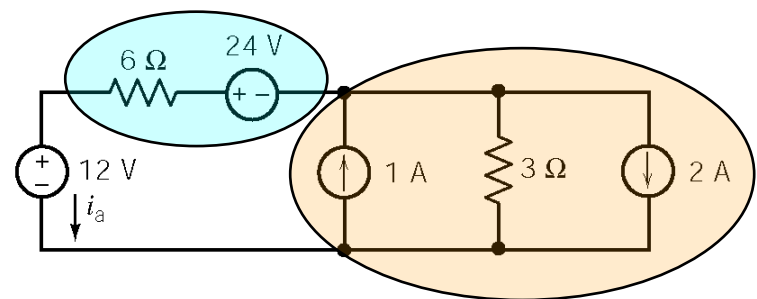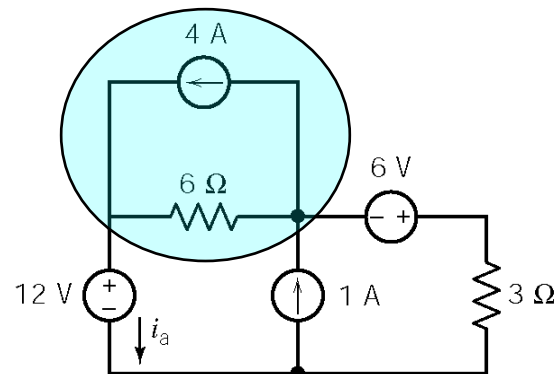

Question 3

Déterminer le circuit équivalent de Thevenin du circuit ci-dessous.

Déterminer v_{oc} :



Remarquons que $v_a = -v_{oc}$

En appliquant la LKC au nœud (a), nous avons :

$$\left(\frac{-v_a - 6}{8} \right) - \frac{v_a}{4} + \left(\frac{3}{4} v_a \right) = 0$$

$$-\left(\frac{6 - v_{oc}}{8} \right) + \frac{v_{oc}}{4} + \left(-\frac{3}{4} v_{oc} \right) = 0$$
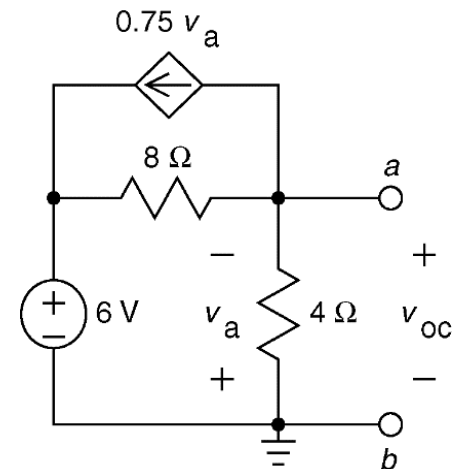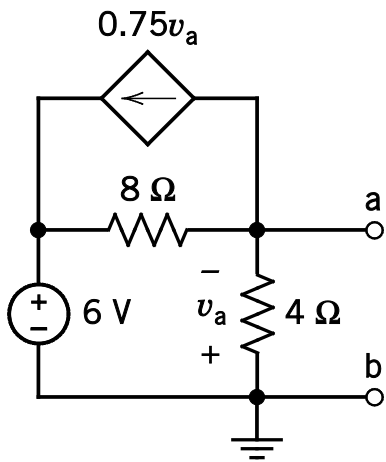
$$-6 + v_{oc} + 2 v_{oc} - 6 v_{oc} = 0 \Rightarrow v_{oc} = -2 \text{ V} \quad \checkmark$$



Déterminer R_t :

Trouver i_{sc} pour avoir R_t .


Ici, le court-circuit force $v_a = 0$

En appliquant la LKC au nœud (a), nous avons :


$$-\left(\frac{6-0}{8}\right) + \frac{0}{4} + \left(-\frac{3}{4}0\right) + i_{sc} = 0$$

$$i_{sc} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} \text{ A} \quad \checkmark$$
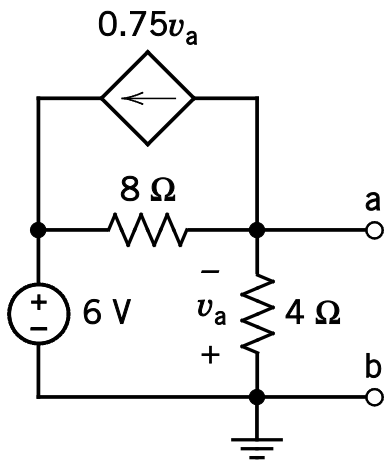
$$R_t = \frac{v_{oc}}{i_{sc}} = \frac{-2}{3/4} = -\frac{8}{3} \Omega \quad \checkmark$$





Résistance négative ?

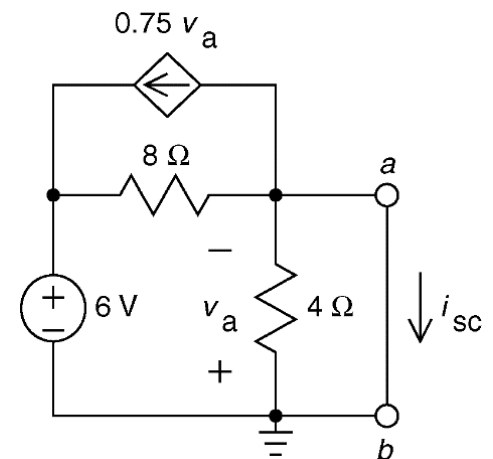


Les résistances équivalentes dans les circuits sont généralement positives. Néanmoins, il existe des circuits (oscillateurs) pour lesquels la résistance de Thévenin est négative !

Ce sont des circuits avec sources dépendantes qui jouent le rôle de « générateurs internes ». Ils comportent des transistors !!

Transistor à effet de champ (ELG 2536)

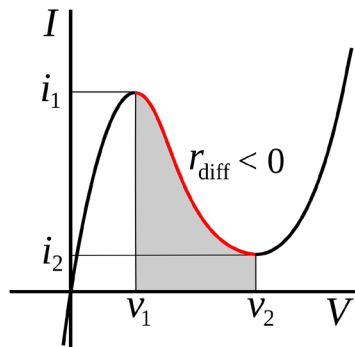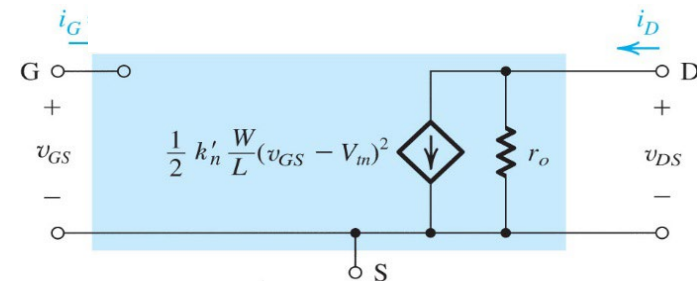

Transistor bipolaire (ELG 2536)

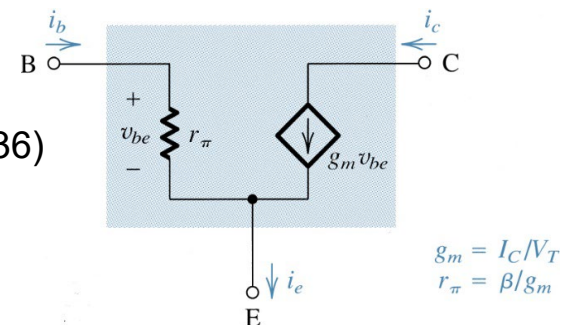

Ces circuits se comportent comme une résistance linéaire active c'est-à-dire un générateur dont la f.e.m. serait proportionnelle au courant qui le traverse.

Question 4


Le circuit (b) ci-dessous est le circuit équivalent de Norton du circuit (a). Déterminer le courant de court-circuit i_{sc} et la résistance de Thevenin R_t .

Pour déterminer le courant de court-circuit, i_{sc} , nous connectons un court-circuit entre les deux terminaisons et calculons le courant qui le parcourt.


Puis on utilise la méthode des courants de maille :

Ici, le courant i_2 est égal au courant de court-circuit :


$$i_a = i_1 - i_2 = i_1 - i_{sc}$$

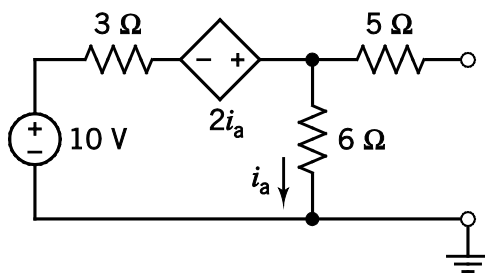

(a)

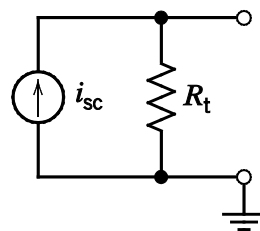

(b)

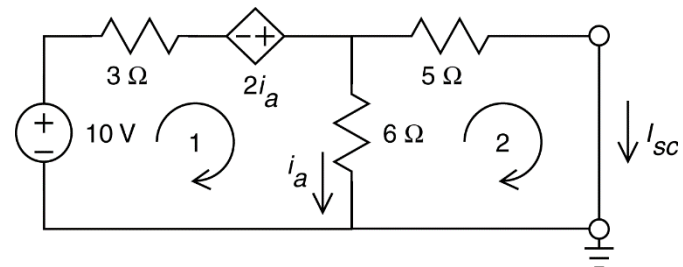


En appliquant la LKT, on obtient pour les deux mailles :

$$3 i_1 - 2 (i_1 - i_2) + 6 (i_1 - i_2) - 10 = 0 \Rightarrow 7 i_1 - 4 i_2 = 10$$


$$5 i_2 - 6 (i_1 - i_2) = 0 \Rightarrow -6 i_1 + 11 i_2 = 0 \Rightarrow i_1 = \frac{11}{6} i_2$$

Delà,

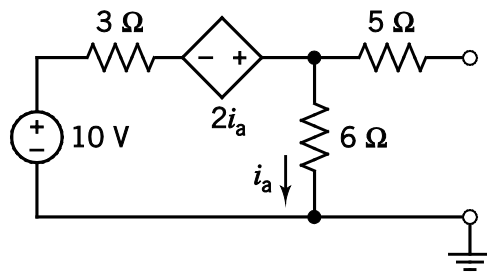
$$7 \left(\frac{11}{6} i_2 \right) - 4 i_2 = 10 \Rightarrow i_2 = 1.13 \text{ A} \Rightarrow i_{sc} = 1.13 \text{ A} \quad \checkmark$$



(a)

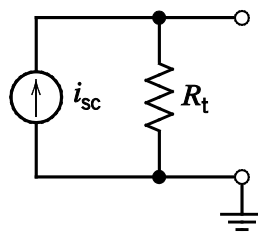

(b)

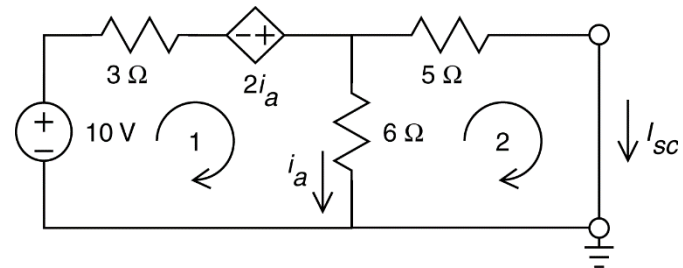

Pour déterminer la valeur de la résistance de Thevenin, R_t , on élimine les sources indépendantes. Puis à cause de la source dépendante, on injecte une source de tension aux bornes du circuit.

$$i_a = i_1 - i_2 = i_1 + i_T$$


En appliquant la LKT, nous obtenons pour les mailles :

$$3i_1 - 2(i_1 - i_2) + 6(i_1 - i_2) = 0 \Rightarrow 7i_1 - 4i_2 = 0 \Rightarrow i_1 = \frac{4}{7}i_2$$


$$-6\left(\frac{4}{7}i_2\right) + 11i_2 = -v_T \Rightarrow 7.57i_2 = -v_T$$

ce qui donne (substitution): $5i_2 + v_T - 6(i_1 - i_2) = 0 \Rightarrow -6i_1 + 11i_2 = -v_T$

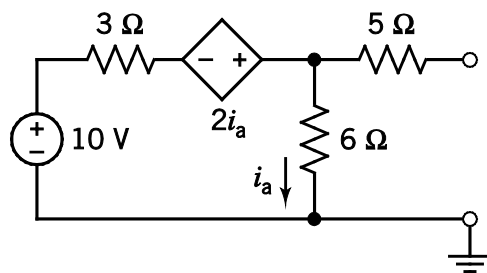
$$R_t = \frac{v_T}{i_T} = \frac{-v_T}{-i_T} = \frac{-v_T}{i_2} = 7.57 \Omega \quad \checkmark$$



(a)

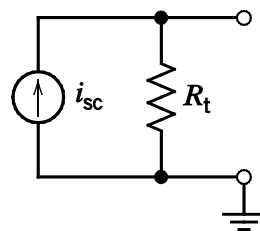

(b)

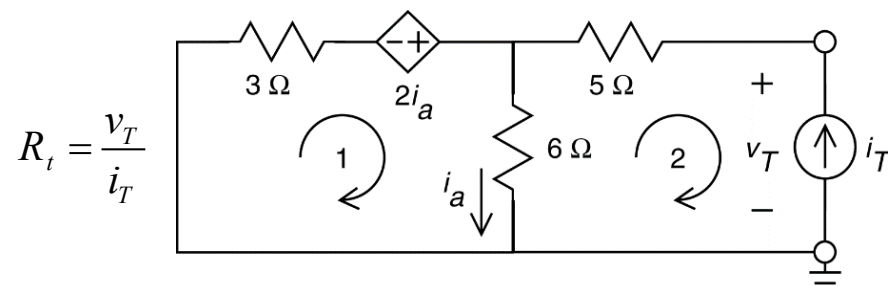

Si nous voulions calculer la tension en circuit ouvert, v_{oc}

Les courants de maille donnent : $i_2 = 0 \text{ A}$ $i_a = i_1 - i_2 = i_1 - 0 = i_1$

En appliquant la LKT,


$$3i_1 - 2(i_1 - i_2) + 6(i_1 - i_2) - 10 = 0 \Rightarrow 3i_1 - 2(i_1 - 0) + 6(i_1 - 0) - 10 = 0$$

$$\Rightarrow i_1 = \frac{10}{7} = 1.43 \text{ A}$$


$$5i_2 + v_{oc} - 6(i_1 - i_2) = 0 \Rightarrow v_{oc} = 6(i_1) = 6(1.43) = 8.58 \text{ V} \quad \checkmark$$

VÉRIFICATION :

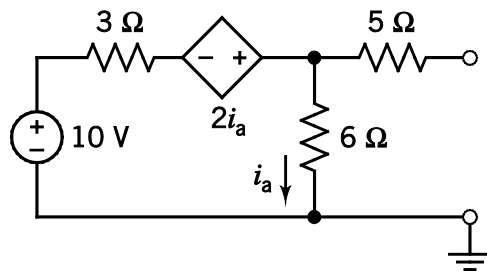
$$R_t i_{sc} = (7.57)(1.13) = 8.55 \approx v_{oc}$$



(a)

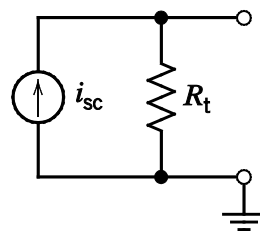

(b)

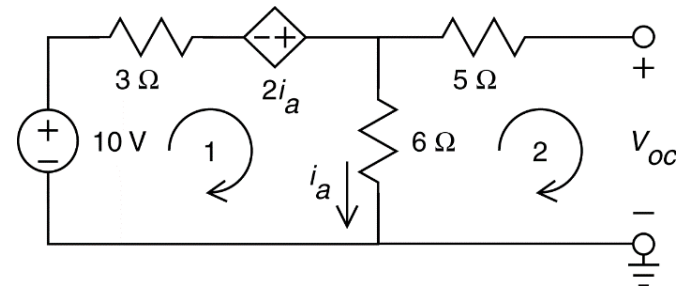

Merci de votre attention

Fin de la correction du devoir 3