

CEG 3555: Systèmes Numériques II
(Automne 2023)
Prof. Rami Abielmona
Solutions Possibles pour Devoir #5: *Dispositifs*
I/O et Tests Digitales

06 Décembre, 2023

Question I

Cette question se concerne avec les ensembles de test. Les parties a et b sont questions 11.2 et 11.4 de votre manuel.

Partie a

Figure 1 représente le même circuit donné mais re-étiquetté pour faciliter les détections des defaults simples.

 


Figure 1: Circuit re-étiquetté

Vérifiez la table 2 pour obtenir les tests qui détecte tous les defaults simples du circuit. De la table, on peut voir qu'un ensemble de test minimal pour ce circuit est $w_1w_2w_3w_4 = 0001, 0110, 1000$, et 1001 .

Test $w_1w_2w_3w_4$	Fault detected													
	$a/0$	$a/1$	$b/0$	$b/1$	$c/0$	$c/1$	$d/0$	$d/1$	$e/0$	$e/1$	$g/0$	$g/1$	$f/0$	$f/1$
0000														✓
0001		✓		✓					✓					✓
0010		✓		✓					✓					✓
0011		✓		✓					✓					✓
0100						✓		✓			✓			✓
0101			✓				✓			✓		✓	✓	
0110			✓		✓					✓		✓	✓	
0111			✓							✓			✓	
1000						✓		✓			✓			✓
1001	✓						✓			✓		✓	✓	
1010	✓				✓					✓		✓	✓	
1011	✓									✓			✓	
1100						✓		✓			✓			✓
1101							✓					✓	✓	
1110					✓							✓	✓	
1111										✓		✓	✓	

Figure 2: Table de défaut complète

Partie b

Figure 3 représente le même circuit donné mais re-étiqueté pour faciliter les détections des défauts simples.

Chemin $w_1 - a - d - f$ est sensibilisé par $w_2w_3w_4w_5 = 111x$

Chemin $w_2 - a - d - f$ est sensibilisé par $w_1w_3w_4w_5 = 111x$

Chemin $w_3 - b - c - d - f$ est sensibilisé par $w_1w_2w_4w_5 = 0x11$

Chemin $w_3 - b - e - f$ est sensibilisé par $w_1w_2w_4w_5 = 1110$

Chemin $w_4 - b - c - d - f$ est sensibilisé par $w_1w_2w_3w_5 = 0x11$

Chemin $w_4 - b - e - f$ est sensibilisé par $w_1w_2w_3w_5 = 1110$

Chemin $w_5 - e - f$ est sensibilisé par $w_1w_2w_3w_4 = xx0x$

 


Figure 3: Circuit re-étiqueté

Puisqu'une donnée pour chaque chemin est nécessaire d'appliquer 0 et 1 pour faire les deux tests. Un ensemble de test minimal possible devient $w_1w_2w_3w_4w_5 = 01111, 11110, 1011x, 0x011, 11010, 0x101, \text{ et } 11100$.

Question II

Cette question se concerne avec les ensembles de test. Les parties a et b sont questions 11.6 et 11.13 de votre manuel.

Partie a

- Test 0100 détecte $w_1/1, c/1, d/1, w_4/1, \text{ et } f/1$.
- Test 1010 détecte $b/0, d/0, w_3/0, \text{ et } f/0$.
- Test 0011 détecte $f/0$.
- Test 1111 détecte $f/0$.
- Test 0110 détecte $w_1/1, w_2/1, b/1, c/1, d/1, w_4/1, \text{ et } f/1$.

Alors, 11 defaults simples différents ont été détectés par ces cinq tests. Puisque le circuit contient huit fils, on peut avoir seize defaults simples. Donc, les tests couvrent 69% des defaults simples.

Partie b

- Test 1100 détecte $w_1/0, w_2/0, b/1, c/0, g/0, k/1 \text{ et } f/0$.
- Test 0010 détecte $w_4/1, b/0, c/0, g/1, h/0, k/0, \text{ et } f/1$.
- Test 0110 détecte $w_1/1, w_4/1, b/0, c/0, g/1, h/0, k/0 \text{ et } f/1$.

Question III

Cette question se concerne avec les dispositifs I/O.

Partie a

Premièrement, pour le bus synchrone, qui a des cycles de 50-ns. Les étapes et temps exigés pour le bus synchrone sont comme suit:

1. Envoyer l'adresse à la mémoire: 50 ns
2. Accéder la mémoire pour lire: 200 ns
3. Envoyer les données au dispositif I/O: 50 ns

Alors, le temps total est 300 ns. Cela nous donne une bande maximum de bus de 4 bytes chaque 300 ns, ou

$$\frac{4\text{bytes}}{300\text{ns}} = \frac{4\text{MB}}{0.3\text{secondes}} = 13.3 \frac{\text{MB}}{\text{seconde}}$$

À première vue, il pourrait être évident que le bus asynchrone sera beaucoup plus lent, puisqu'il prendra sept étapes, chacune au moins 40 ns, et l'étape correspondante à l'accès de mémoire prendra 200 ns. Si nous regardons la figure 4 soigneusement, nous nous rendons compte que plusieurs des étapes peuvent être recouvertes avec le temps d'accès de mémoire. En particulier, la mémoire reçoit l'adresse à la fin de l'étape 1 et n'a pas besoin de mettre les données sur le bus jusqu'au commencement de l'étape 5; les étapes 2, 3, et 4 peuvent recouvrir avec le temps d'accès de mémoire. Ceci mène à la synchronisation suivante:

 


Figure 4: Diagramme de synchronisation d'un bus asynchrone

- Étape 1: 40 ns
- Étape 2, 3, 4: maximum (3 x 40 ns, 200 ns) = 200 ns
- Étape 5, 6, 7: 3 x 40 ns = 120 ns

Alors, le temps total pour accomplir le transfert est 360 ns, et la bande maximale est:

$$\frac{4\text{bytes}}{360\text{ns}} = \frac{4\text{MB}}{0.36\text{secondes}} = 11.1 \frac{\text{MB}}{\text{seconde}}$$

En conséquence, le bus synchrone est seulement environ 20% plus rapide. Naturellement, pour soutenir ces taux, le dispositif et le système de mémoire sur le bus asynchrone devront être assez rapides pour accomplir chaque étape de *handshaking* en 40 ns.

Question de Boni

4 KHz = 4×10^3 samples/sec x 2 bytes/sample = 8×10^3 bytes/sec x 100 conversations = 8×10^5 bytes/sec. Temps de transmission par paquet est 1 KB/1 MB/sec = 1 milliseconde plus une latence de 350-microseconde pour un total de 0.00135 secondes. Le temps pour transmettre tous les 800 paquets collectés d'une seconde de surveillance est $800 \times 0.00135 = 1.08$ secondes. Alors, le réseau choisi avec sa latence donnée ne possède pas une bande effective suffisante pour la tâche.

Remerciements

Les réponses et figures liées aux questions du manuel sont tirées du manuel d'accompagnement de l'instructeur pour *Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design* par Stephen Brown et Zvonko Vranesic.

La réponse liée à la troisième question est tirée du manuel d'accompagnement de l'instructeur pour *Computer Organization & Design: The Hardware/Software Interface* par David A. Patterson et John L. Hennessy.